

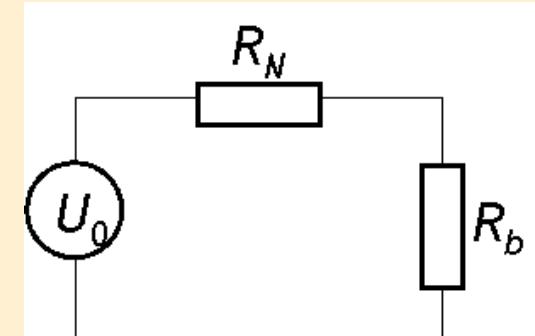
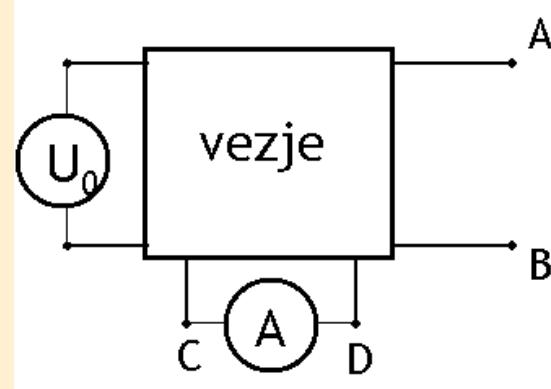


Besedilo naloge

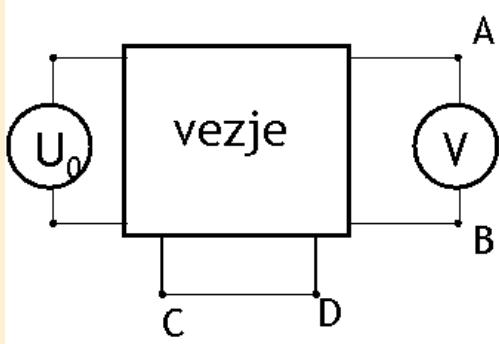Ugotovite napetost med sponkama A-B in tok veje C-D danega linearrega vezja ter določite **sistematične pogreške** vključitve instrumentov v vezje! Določite tudi sistematske pogreške vključitve instrumentov pri merjenju napetosti, toka in moči na bremenu!




Theveninovo nadomestno vezje

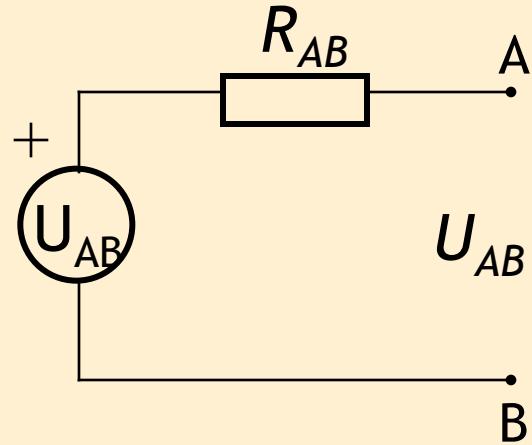

Theveninovo nadomestno vezje
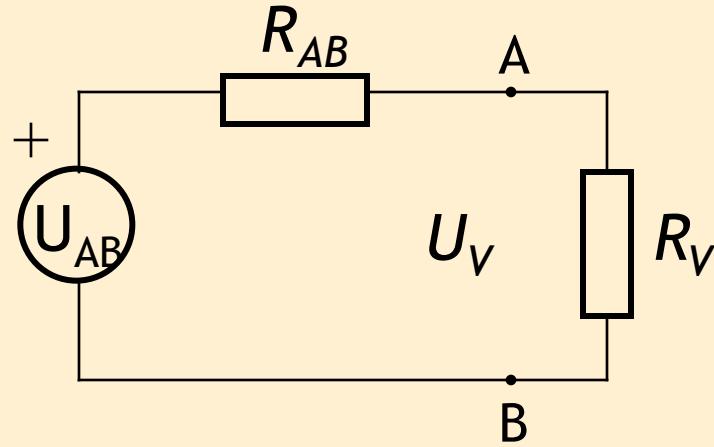
$$U_V = U_{AB} \frac{R_V}{R_V + R_{AB}}$$



Sistematski pogrešek (relativni)

$$e = \frac{U_V - U_{AB}}{U_{AB}}$$


$$= \frac{U_V}{U_{AB}} - 1 = \frac{R_V}{R_V + R_{AB}} - 1 = \frac{R_{AB}}{R_V + R_{AB}} = -\frac{1}{1 + R_V/R_{AB}}$$

$$\frac{R_V}{R_{AB}} \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad e \rightarrow 0$$




Če hočemo določiti U_{AB} (in R_{AB}), potrebujemo 2 meritvi...
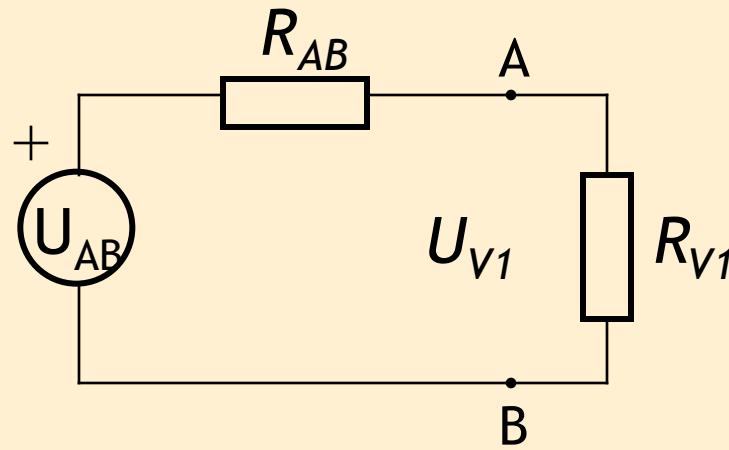
$$U_{V1} = U_{AB} \frac{R_{V1}}{R_{V1} + R_{AB}}$$




Če hočemo določiti U_{AB} (in R_{AB}), potrebujemo 2 meritvi...
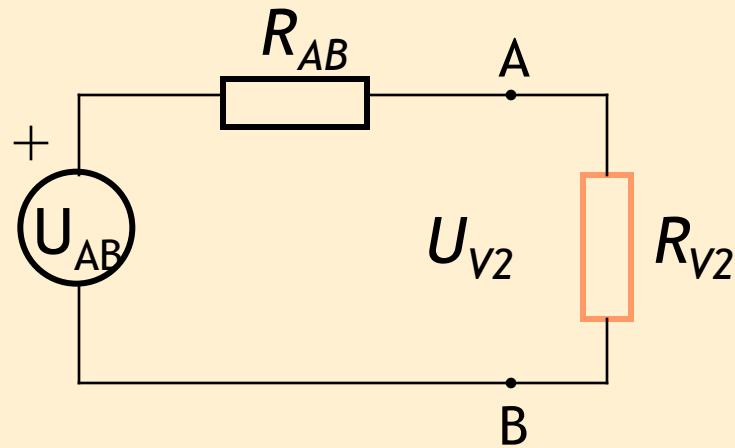
$$U_{V2} = U_{AB} \frac{R_{V2}}{R_{V2} + R_{AB}}$$



Če hočemo določiti U_{AB} (in R_{AB}), potrebujemo 2 meritvi...

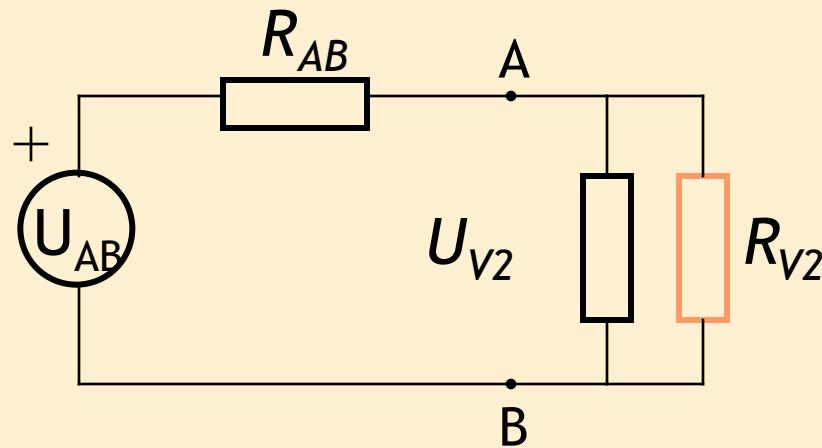
$$U_{V2} = U_{AB} \frac{R_{V2}}{R_{V2} + R_{AB}}$$



$$U_{AB} = U_{V1}U_{V2} \frac{R_{V2} - R_{V1}}{R_{V2}U_{V1} - R_{V1}U_{V2}}$$




Nortonovo nadomestno vezje

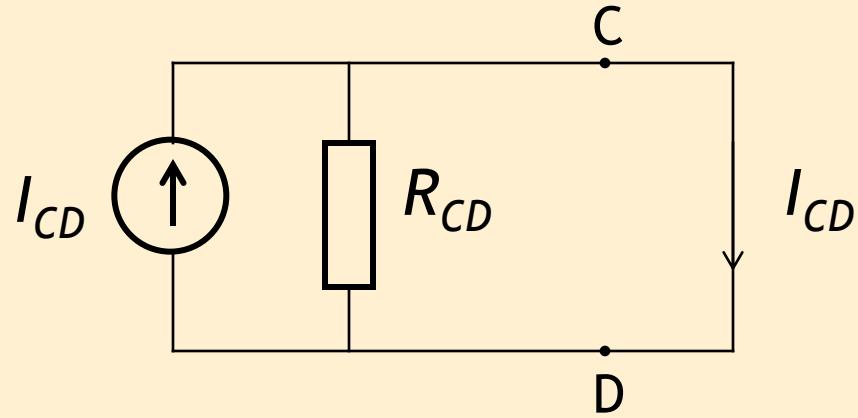

Nortonovo nadomestno vezje
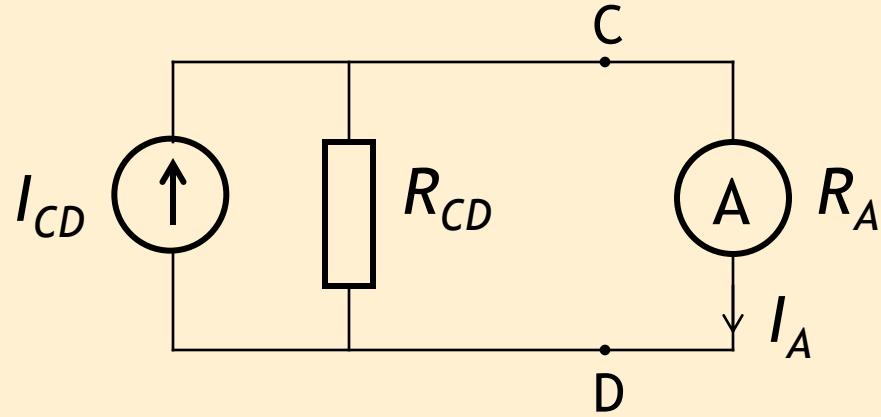
$$I_A = I_{CD} \frac{R_{CD}}{R_{CD} + R_A}$$



Sistematski pogrešek (relativni)

$$e = \frac{I_A - I_{CD}}{I_{CD}}$$


$$= \frac{I_A}{I_{CD}} - 1 = \frac{R_{CD}}{R_{CD} + R_A} - 1 = \frac{R_A}{R_{CD} + R_A} = -\frac{1}{1 + R_{CD}/R_A}$$

$$R_A \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad e \rightarrow 0$$




Če hočemo določiti I_{CD} (in R_{CD}), potrebujemo 2 meritvi...
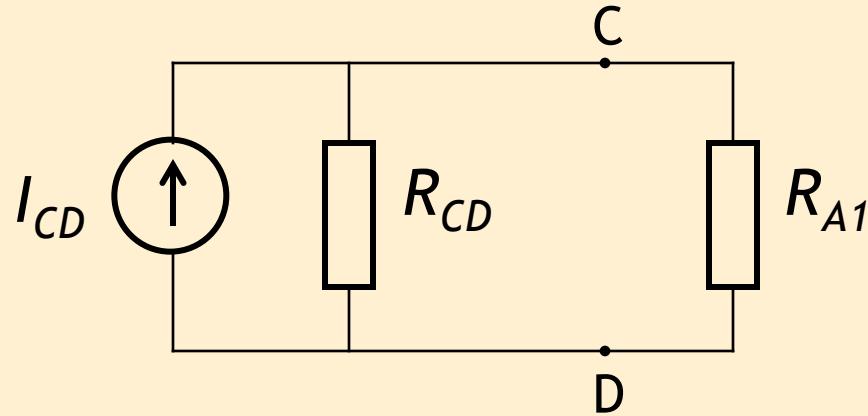
$$I_{A1} = I_{CD} \frac{R_{CD}}{R_{CD} + R_{A1}}$$




Če hočemo določiti I_{CD} (in R_{CD}), potrebujemo 2 meritvi...
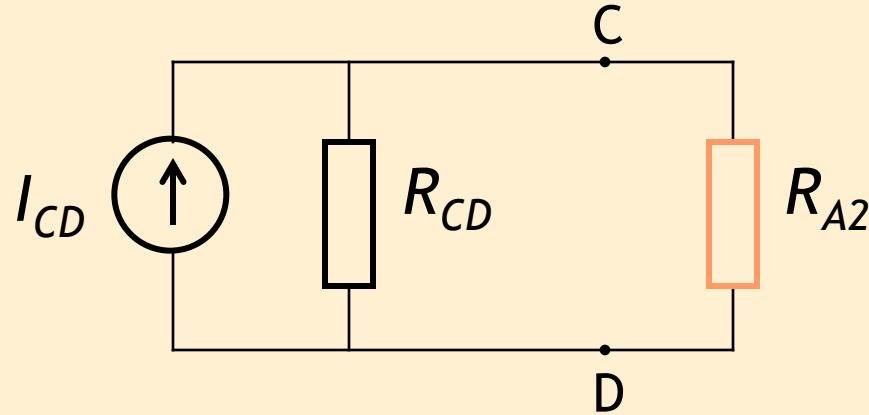
$$I_{A2} = I_{CD} \frac{R_{CD}}{R_{CD} + R_{A2}}$$




Če hočemo določiti I_{CD} (in R_{CD}), potrebujemo 2 meritvi...
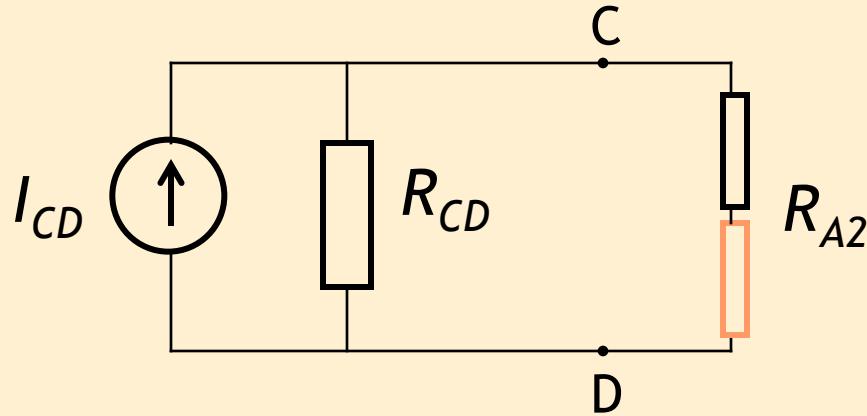
$$I_{A2} = I_{CD} \frac{R_{CD}}{R_{CD} + R_{A2}}$$




$$I_{CD} = I_{A1} I_{A2} \frac{R_{A2} - R_{A1}}{I_{A2} R_{A2} - I_{A1} R_{A1}}$$

Merjenje napetosti bremena

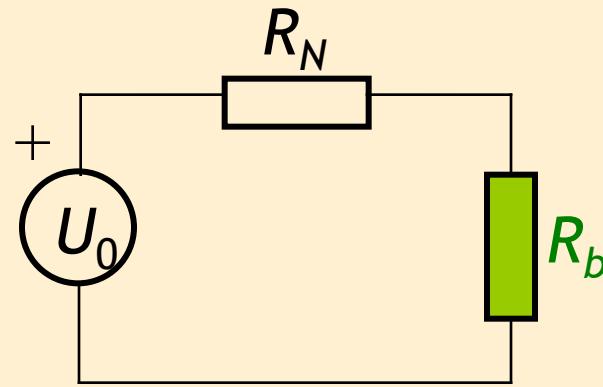

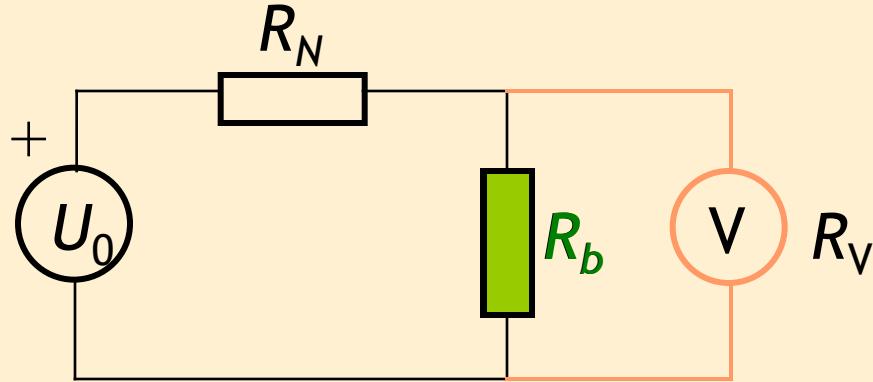
$$U_b = U_0 \cdot \frac{R_b}{R_N + R_b}$$




$$U_v = U_0 \cdot \frac{R_b \| R_V}{R_N + R_b \| R_V}$$


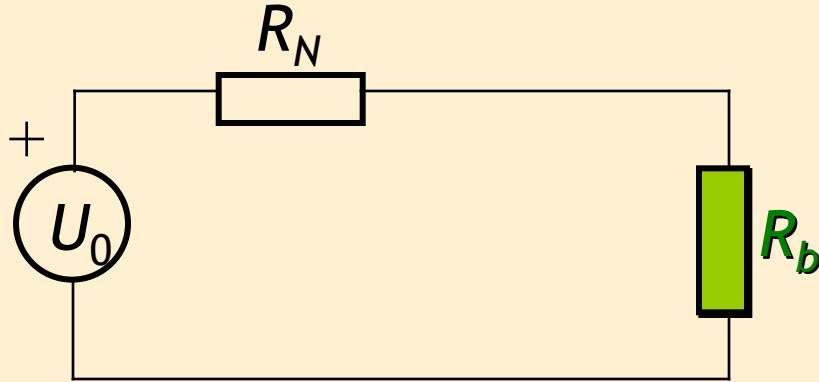
$$e_{U_b} = \frac{U_v - U_b}{U_b} = \dots$$




$$I_b = \frac{U_0}{R_N + R_b}$$

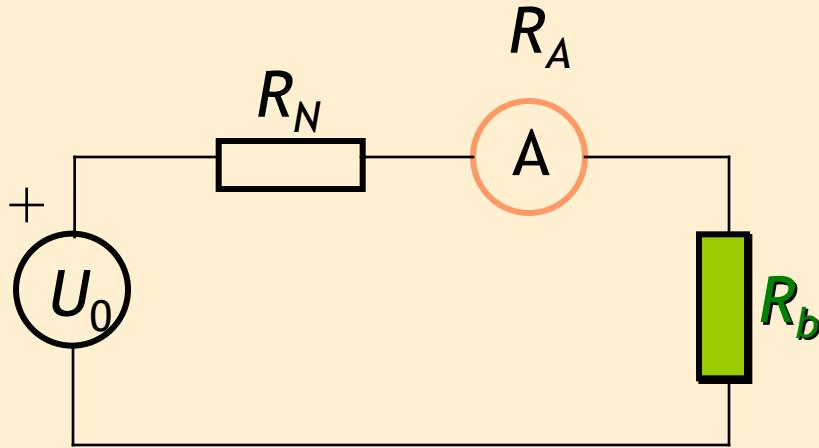

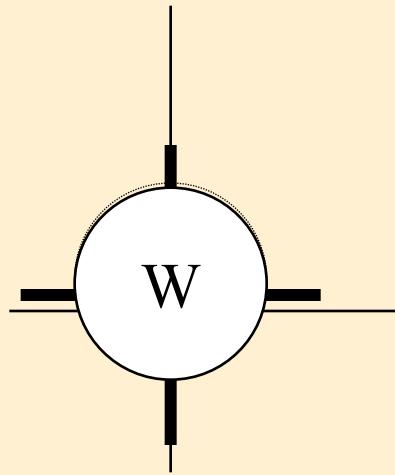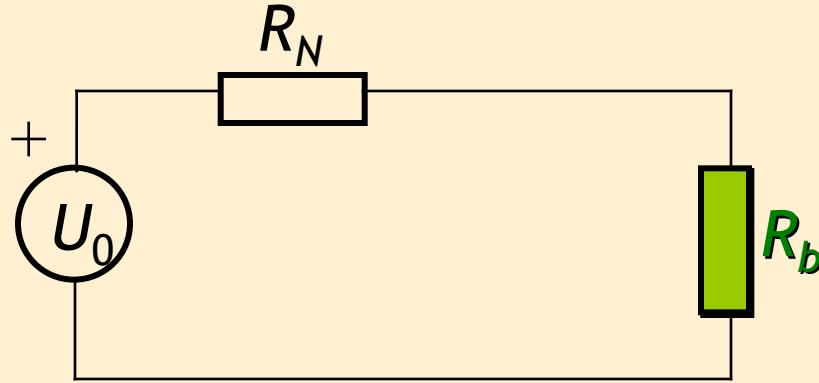
$$I_A = \frac{U_0}{R_N + R_b + R_A} \rightarrow e_{I_b}$$



$$P_b = U_b I_b$$

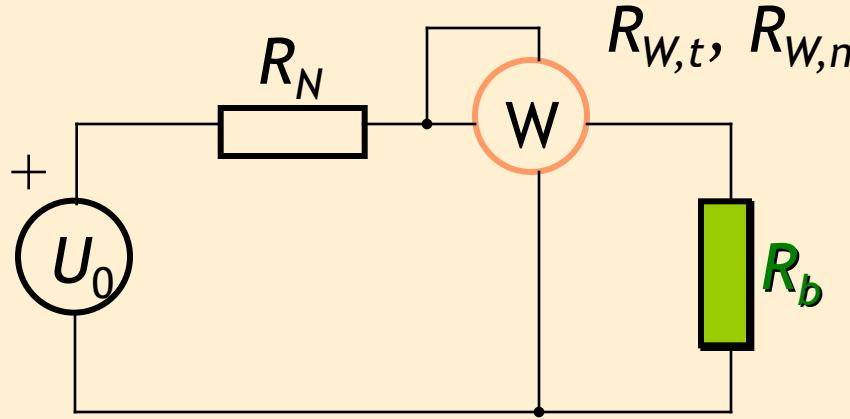
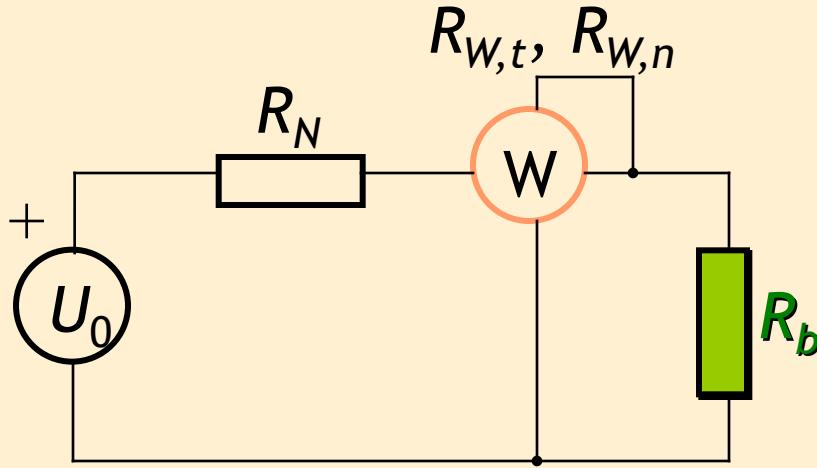
$$P_W = U_b I_b + I_b^2 \cdot R_{W,t} \rightarrow e_{P_b}$$




$$P_W = U_b I_b + \frac{U_b^2}{R_{W,n}} \rightarrow e_{P_b}$$


VAJA 2

Besedilo naloge

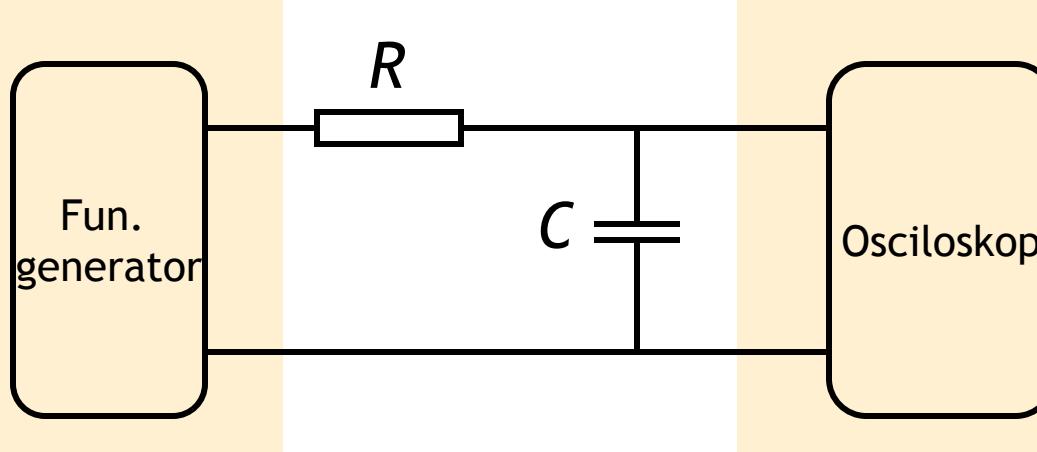Ugotovite odzivni čas T_a in mejno frekvenco f_m merilnega člena in poiščite njun medsebojni odnos. Uporabite digitalni spominski osciloskop.




Matematični model merilnega člena

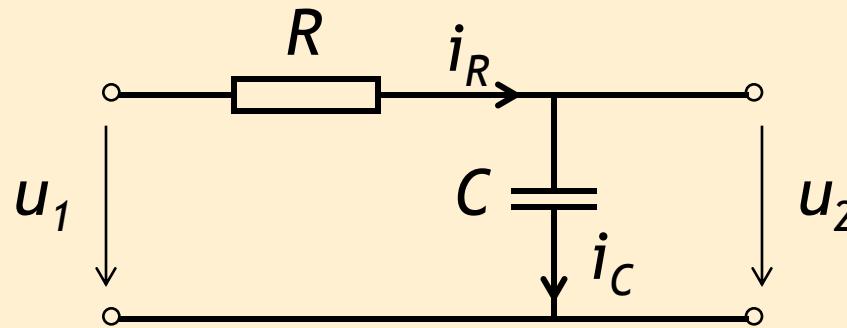


Odziv meritnega člena na stopnico
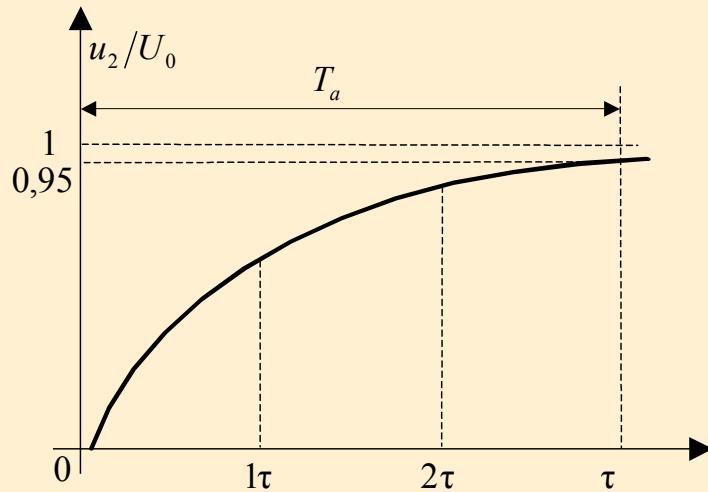
$$u_2 = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$



$$\frac{u_2}{U_0} = 0,95 = \left(1 - e^{-T_a/\tau} \right) \Rightarrow \underline{T_a \approx 3\tau}$$

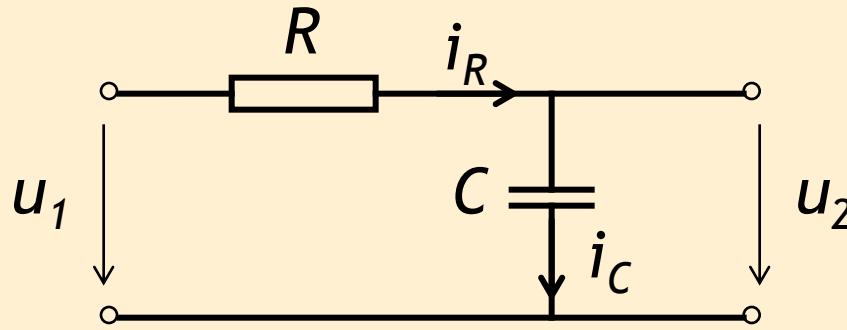
Odziv meritnega člena na sinusno obliko vhodnega signala




$$U_2(j\omega) = U_1(j\omega) \frac{R}{R + j\omega C} = U_1(j\omega) \frac{1}{1 + j\omega \tau} , \quad \tau = RC$$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} \right| = G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} = \frac{\hat{u}_2(\omega)}{\hat{u}_1(\omega)}$$

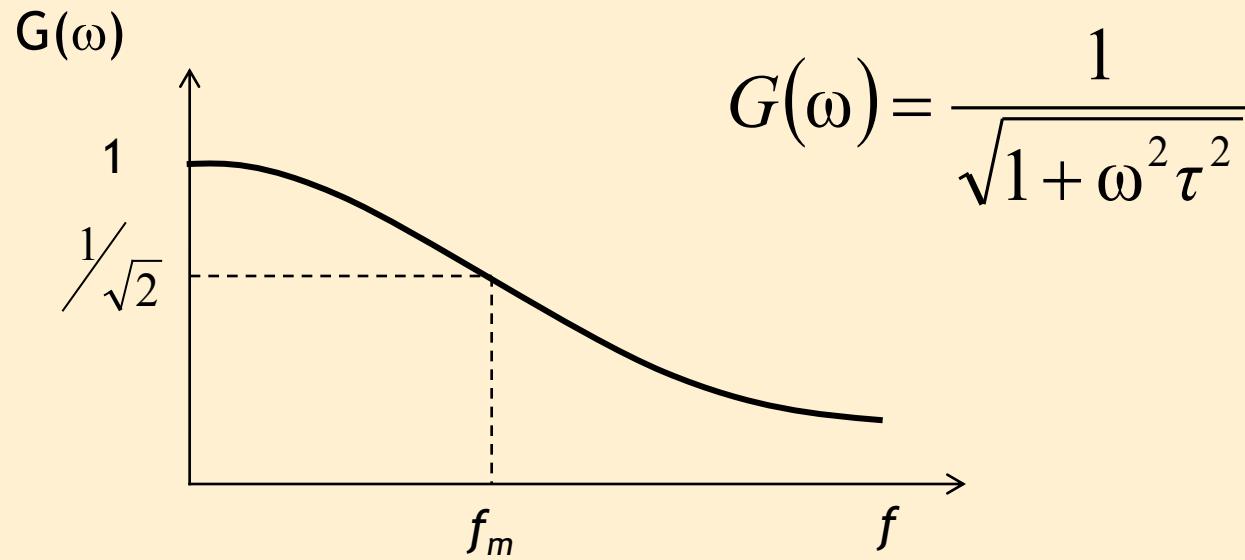
Odziv meritnega člena na sinusno obliko vhodnega signala



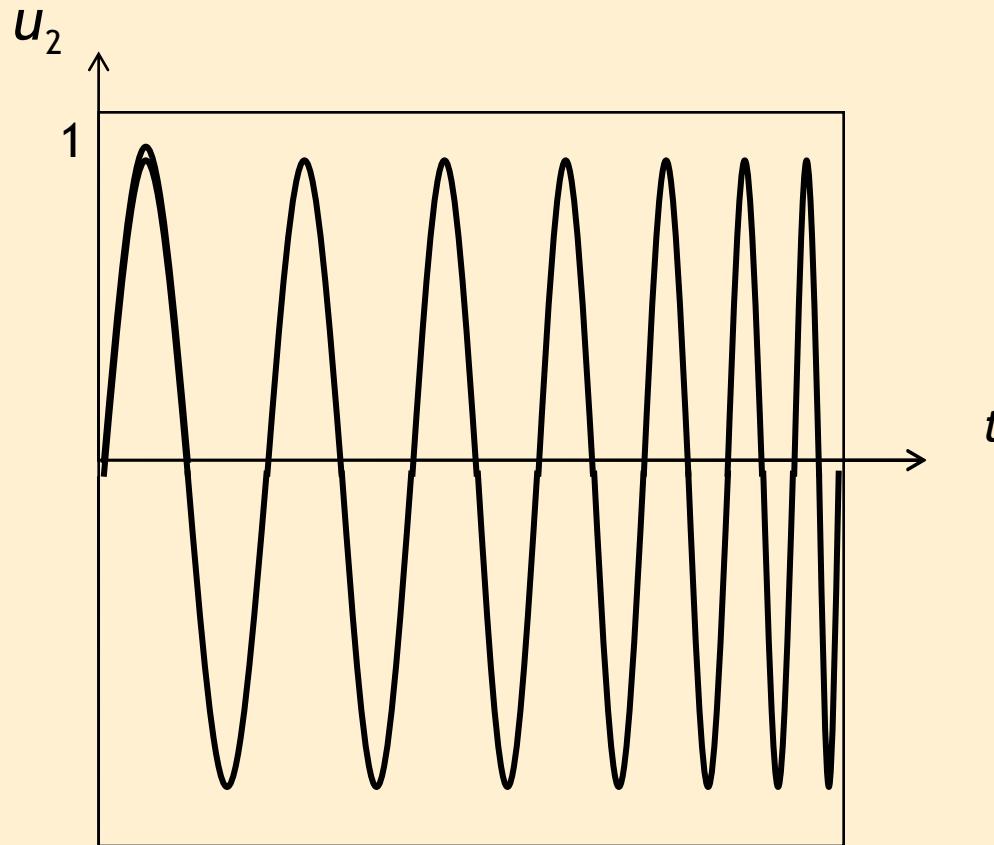Eksperimentalno ugotavljanje amplitudne karakteristike



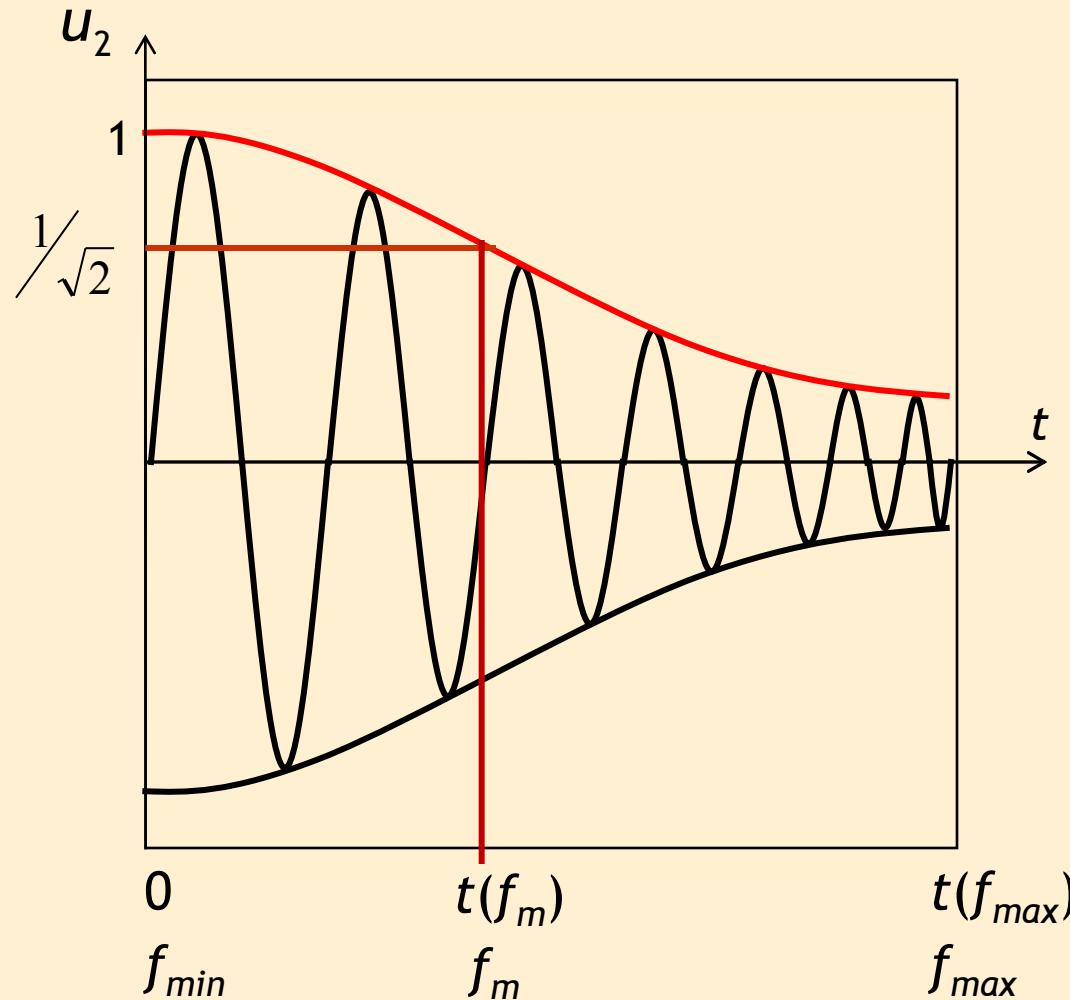Eksperimentalno ugotavljanje amplitudne karakteristike




Eksperimentalno ugotavljanje amplitudne karakteristike

$$\frac{t(f_m)}{t(f_{\max})} = \frac{f_m - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}$$


$$\Rightarrow f_m = \frac{t(f_m)}{t(f_{\max})} (f_{\max} - f_{\min}) + f_{\min}$$

Povezava med T_a in f_m
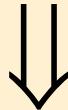
$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$


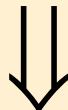
$$\omega \tau = 1 \quad \text{oz.} \quad 2\pi f_m \frac{T_a}{3} = 1$$




$$f_m = \frac{3}{2\pi T_a} \approx \frac{1}{2T_a}$$



VAJA 3

Besedilo naloge

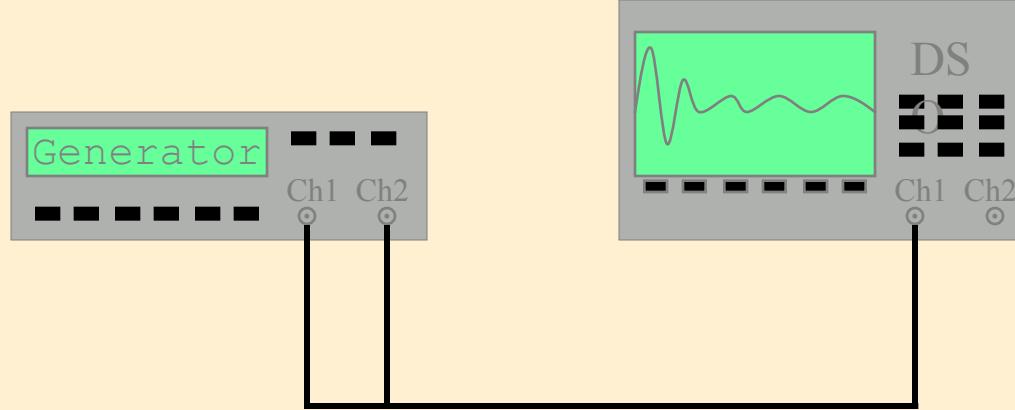Opazujte napetostne signale v odvisnosti od časa in frekvence z digitalnim spominskim osciloskopom (DSO).



- transformacija
- prostor



Periodični signal $u(t)$ s periodo T zapišemo v obliki Fourierove trigonometrijske vrste

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos k\omega_1 t + \sum_{k=1}^n b_k \sin k\omega_1 t$$


$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos k\omega_1 t \, dt \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin k\omega_1 t \, dt$$

ali

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^n U_k \cos(k\omega_1 t + \varphi_k)$$


$$U_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$
$$\varphi_k = -\arctg \frac{b_k}{a_k}$$

Primer pravokotnega signala

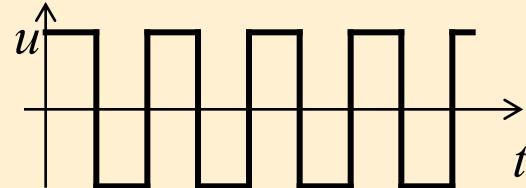


$$u(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$$
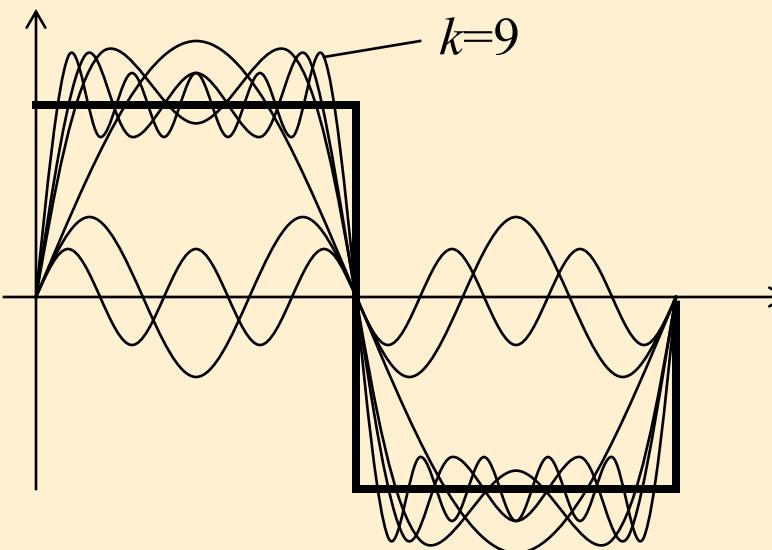
$$u(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots \right)$$




Primer sinusne omrežne napetosti

ČASOVNI PROSTOR

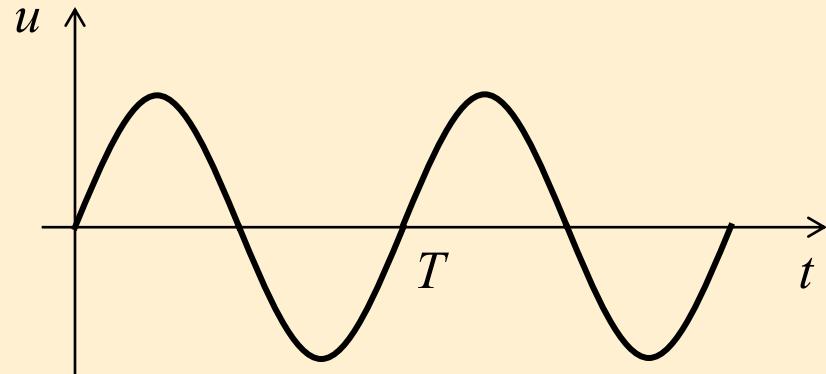


FREKVENČNI PROSTOR

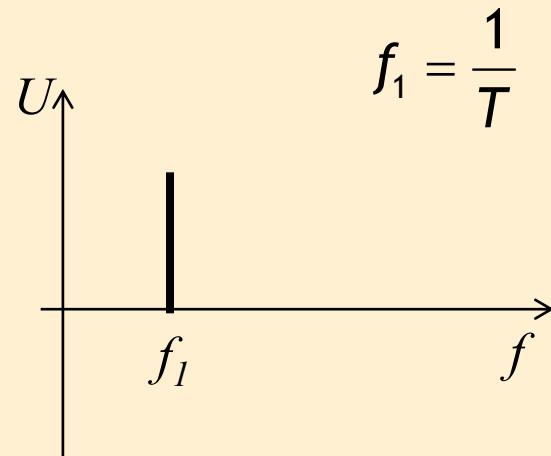


Pospešek bata motorja

ČASOVNI PROSTOR

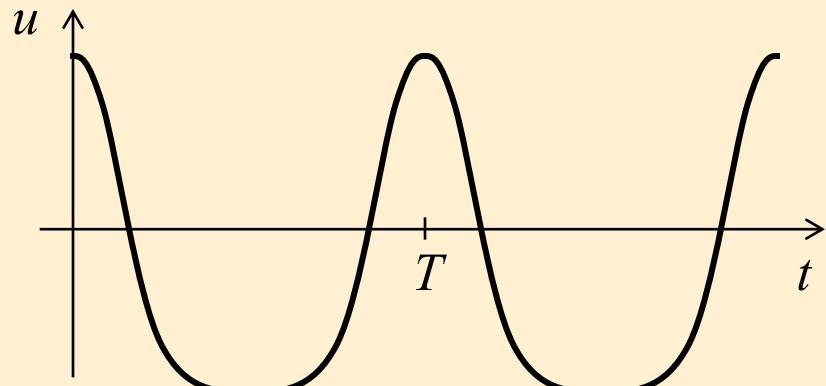


FREKVENČNI PROSTOR

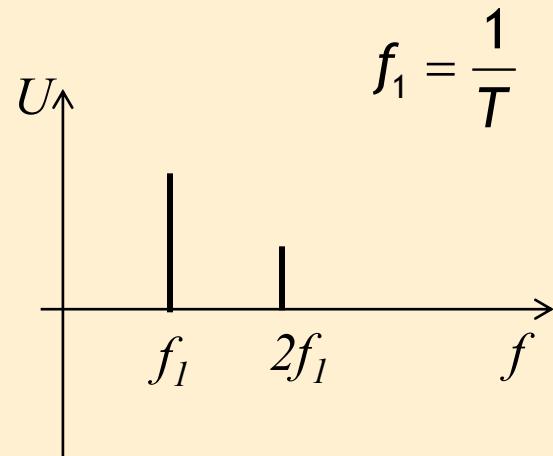


Pravokotna napetost


ČASOVNI PROSTOR

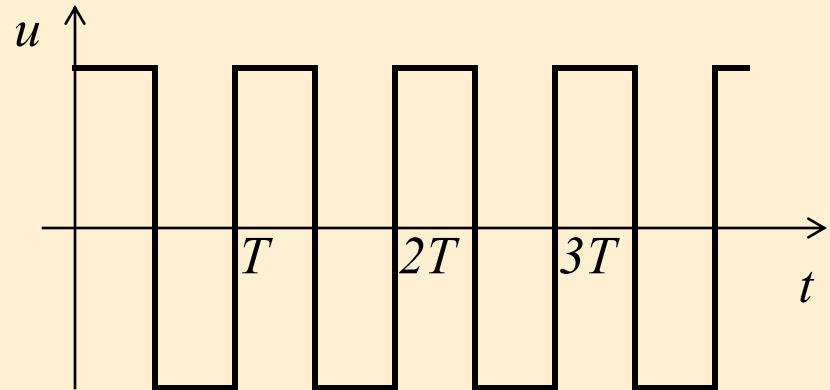

FREKVENČNI PROSTOR

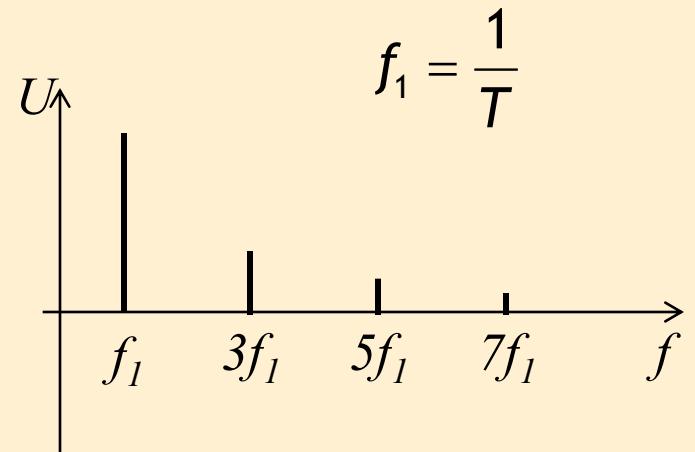

FREKVENČNI PROSTOR

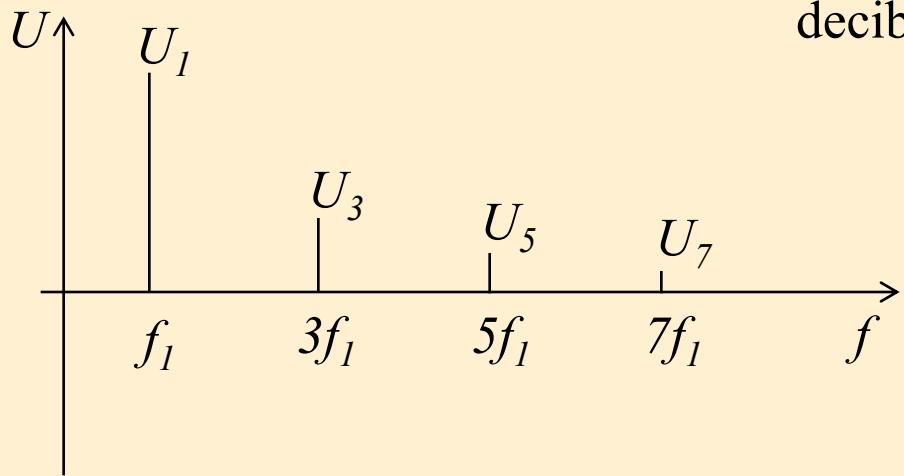

Efektivne vrednosti U_k so izražene v decibelih (dBV) glede na določeno U_{ref} .


$$U_k/\text{dBV} = 20 \log \frac{U_k}{U_{\text{ref}}}$$

Primer: Odčitamo $U_3 = -5 \text{ dBV}$

to pomeni $U_3 = U_{\text{ref}} \cdot 10^{\frac{U_3/\text{dBV}}{-20}} = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-5\text{dBV}/\text{dBV}}{-20}} = 0,562 \text{ V}$



Skupna efektivna napetost

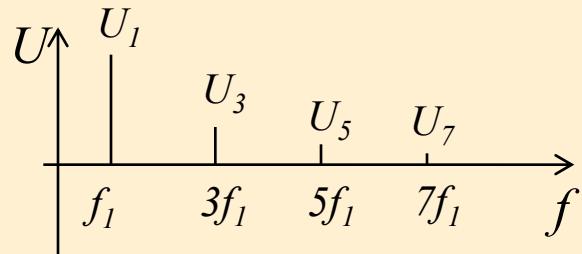


Ko odčitamo vse U_k , izračunamo U in jo primerjamo z odčitano vrednostjo v časovnem prostoru.

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + \dots + U_n^2}$$


Besedilo naloge

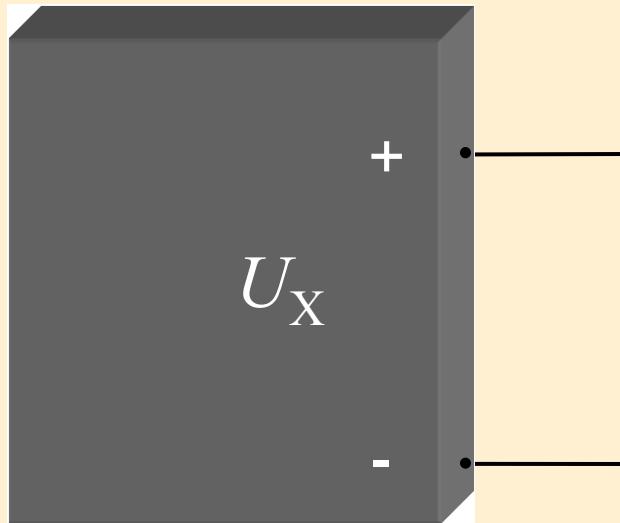Izmerite neznano napetost U_x po odklonski in kompenzacijijski metodi.
Ugotovite vpliv ločljivosti na merilni rezultat.




Besedilo naloge

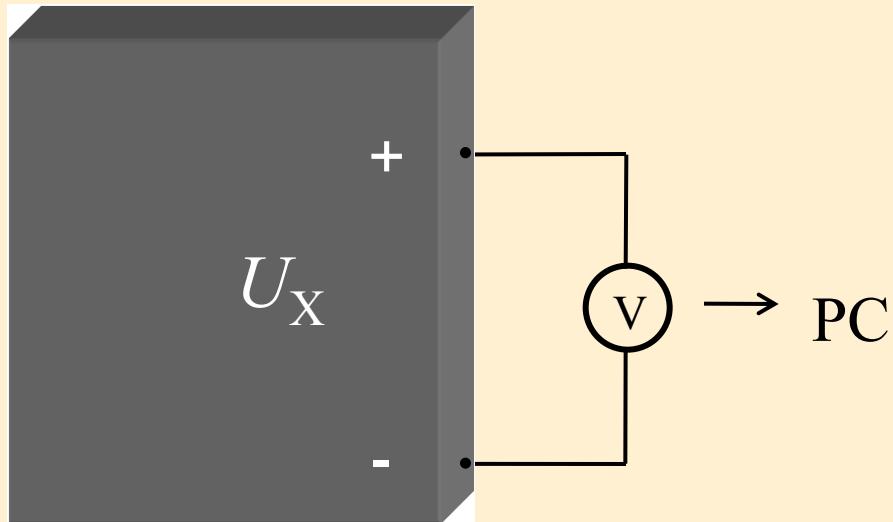Izmerite neznano napetost U_x po odklonski in kompenzacijijski metodi.
Ugotovite vpliv ločljivosti na merilni rezultat.




Besedilo naloge

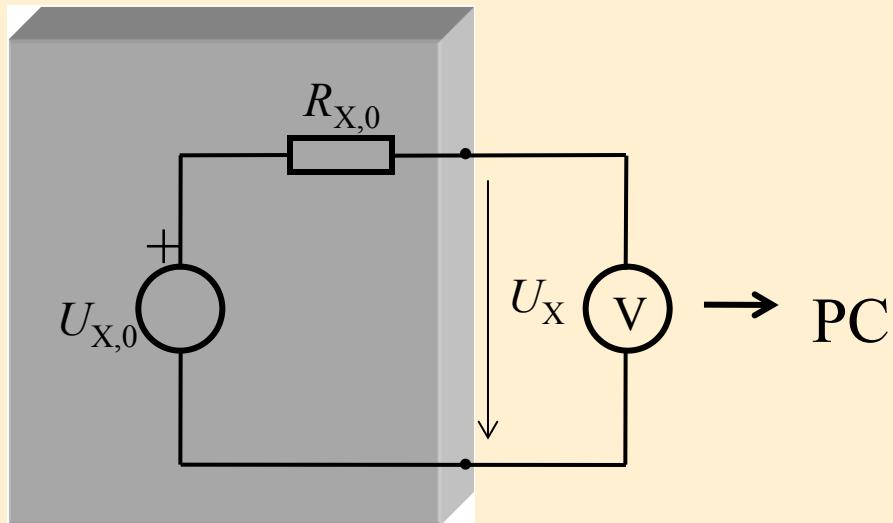
Izmerite neznano napetost U_x po odklonski in kompenzacijijski metodi.
Ugotovite vpliv ločljivosti na merilni rezultat.



Besedilo naloge

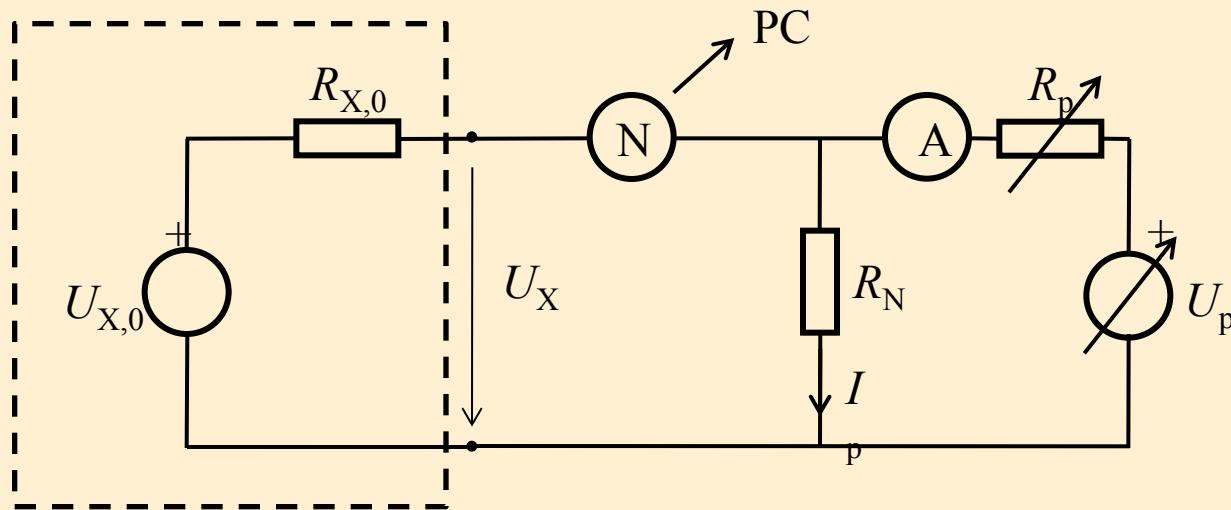
Izmerite neznano napetost U_x po odklonski in kompenzacijijski metodi.
Ugotovite vpliv ločljivosti na merilni rezultat.



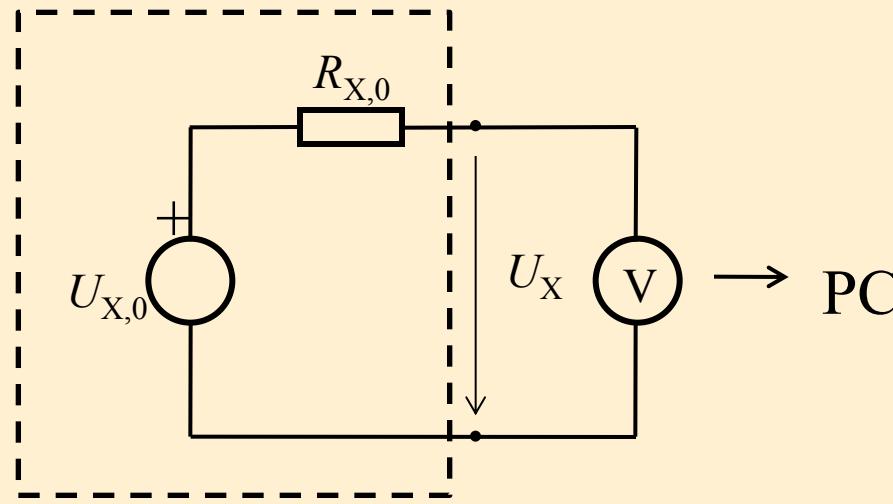


Sistematični pogrešek zaradi notranje upornosti vira:
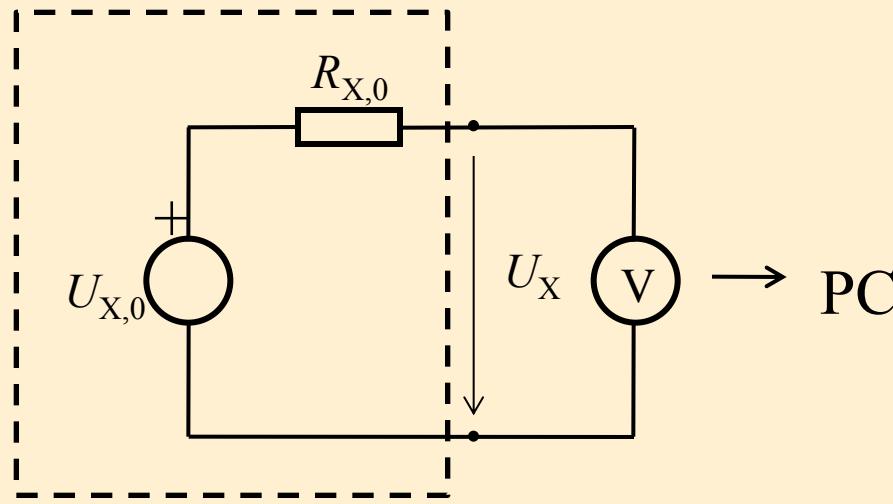
$$E_1 = U_V - U_{x,0} \frac{R_{x,0}}{R_V + R_{x,0}}$$




Sistematični pogrešek zaradi ničelnega odklona V-metra (offset):

$$U_x = U_v - \boxed{U_{v,0}} = E_2$$

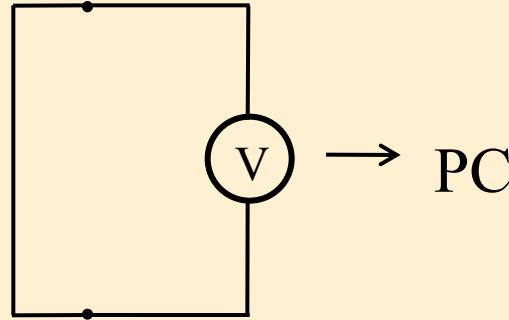


Sistematični pogrešek zaradi ničelnega odklona V-metra (offset):

$$U_x = U_v - U_{v,0} = E_2$$

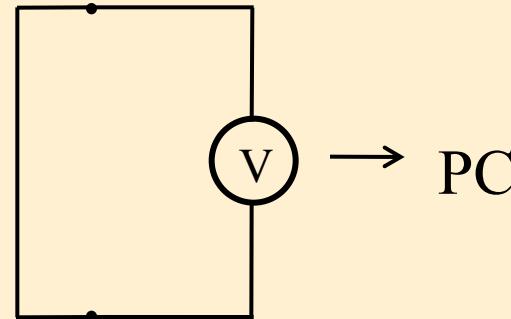


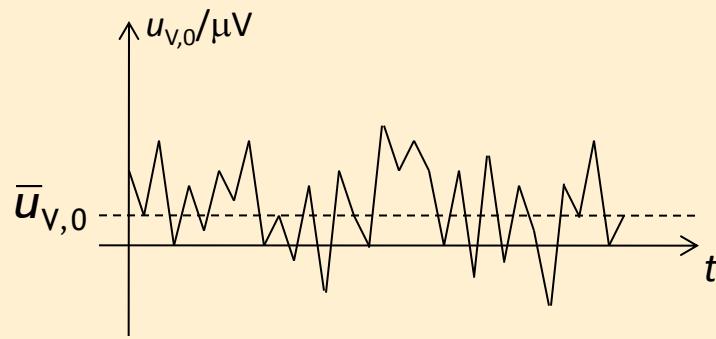Če merimo z veliko ločljivostjo, opazimo, da napetost niha – negotovost merjenja




npr.:

0,000 001 X V

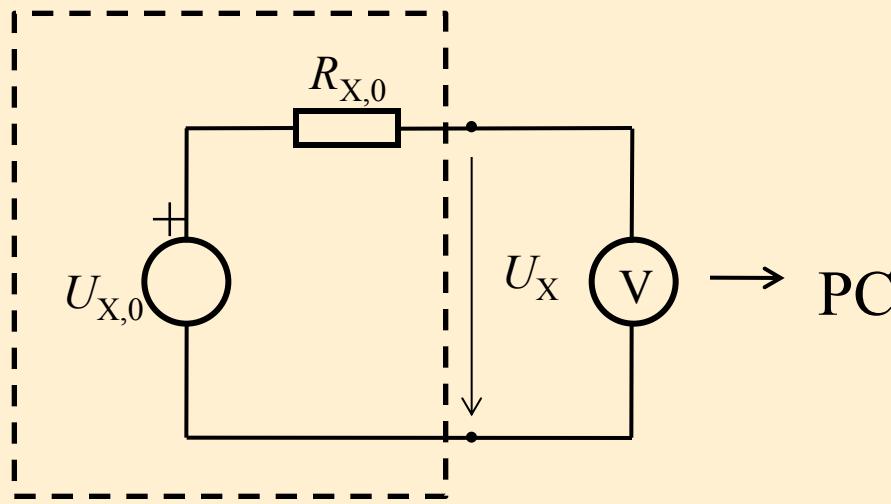

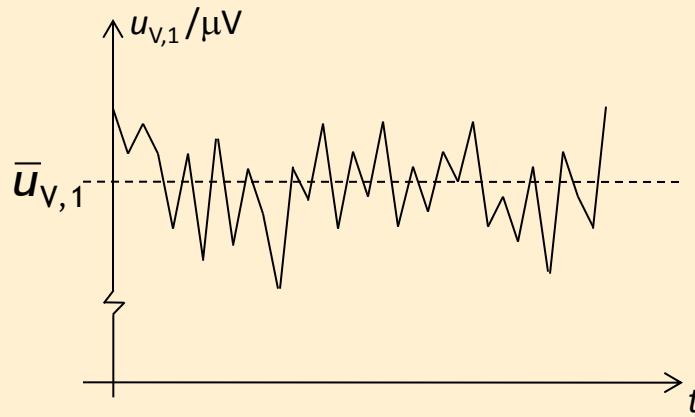
Če merimo z veliko ločljivostjo, opazimo, da napetost niha – negotovost merjenja



npr.:

0,960 4X X X V



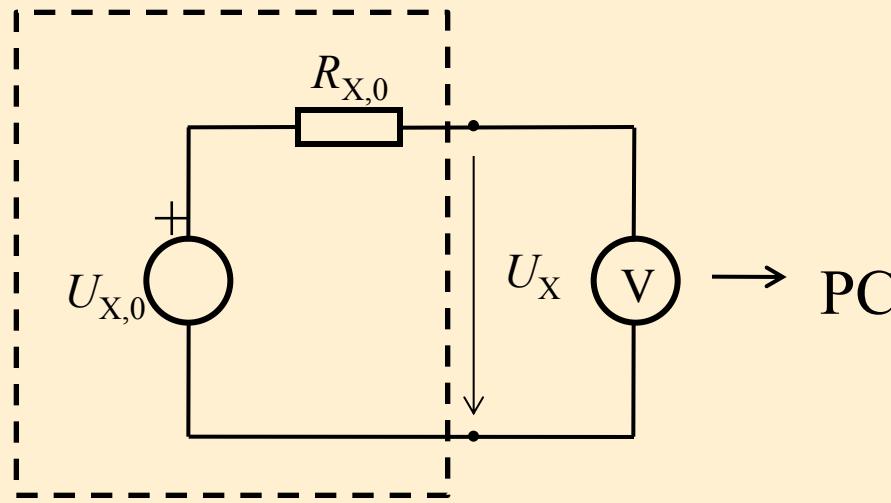

Koliko različnih nivojev bi ločili s takim voltmetrom, če je npr. $U_D=1\text{ V}$?

10 000 000 ?

npr.:


0,960 4X X X V

ločljivost

Se pravi
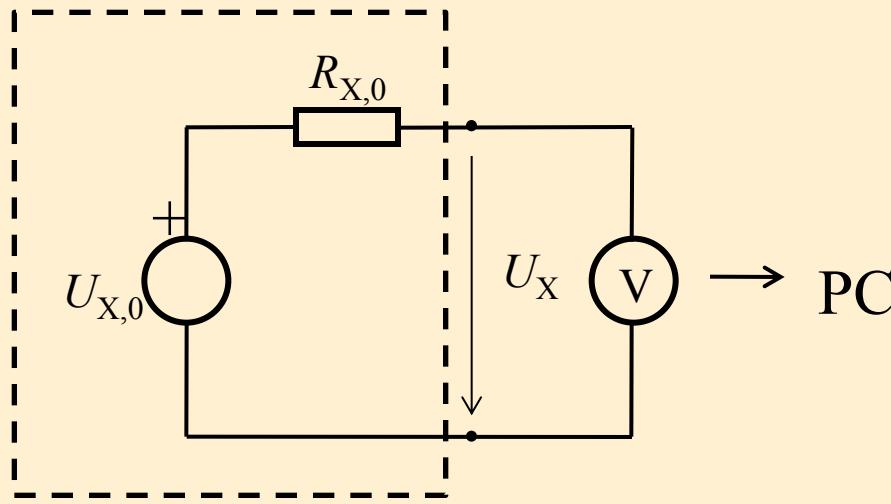
$$R = \frac{U_D}{Q} = \frac{1\text{ V}}{0,1\mu\text{V}}$$





Če prikaz ni stabilen, je R določen kot


$$R = \frac{U_D}{s(U_{V,1})}$$

efektivna ločljivost

npr.:

0,960 4X X X V



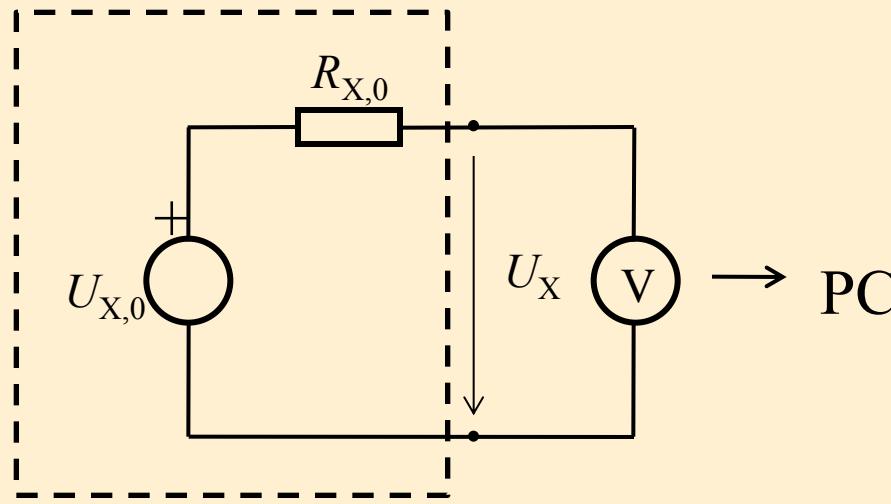

Koliko bitov bi rabili za to?

$$ENOD = \log_{10} R$$



efektivno št. mest prikaza

npr.:

0,960 4X XX V




Kakšen bi bil merilni rezultat?

$$U_{x,0} = U_V - E_1 - E_2$$

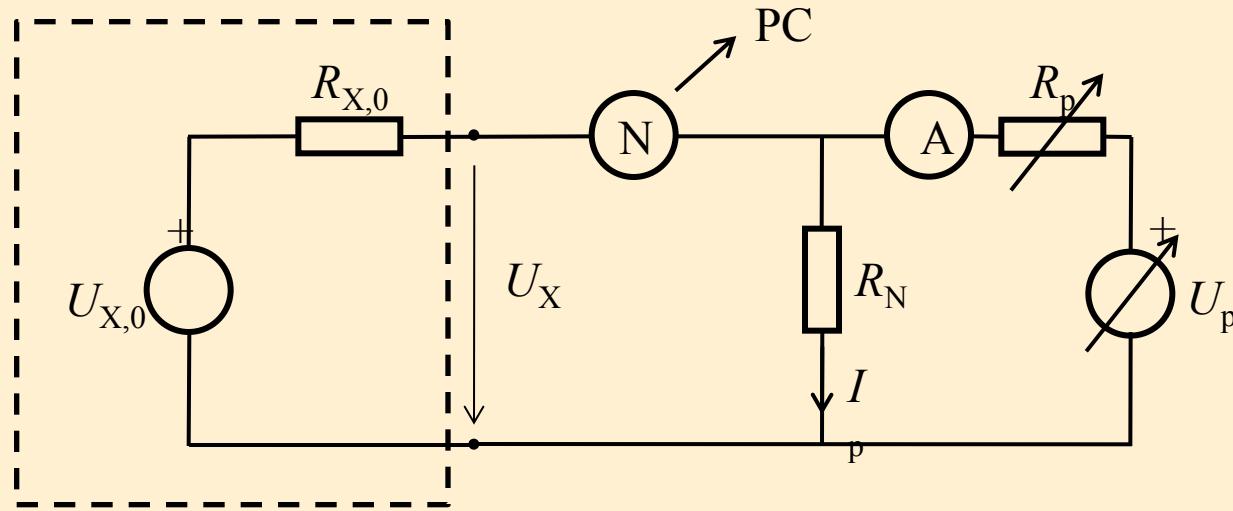
$$u(U_{x,0}) = \sqrt{s^2(U_{V,0}) + s^2(U_{V,1})} \approx s(U_{V,1})$$







$$U_{x,0} - U_{R_N} = U_{V,2} \approx 0$$

$$U_{R_N} = I_p \cdot R_N$$

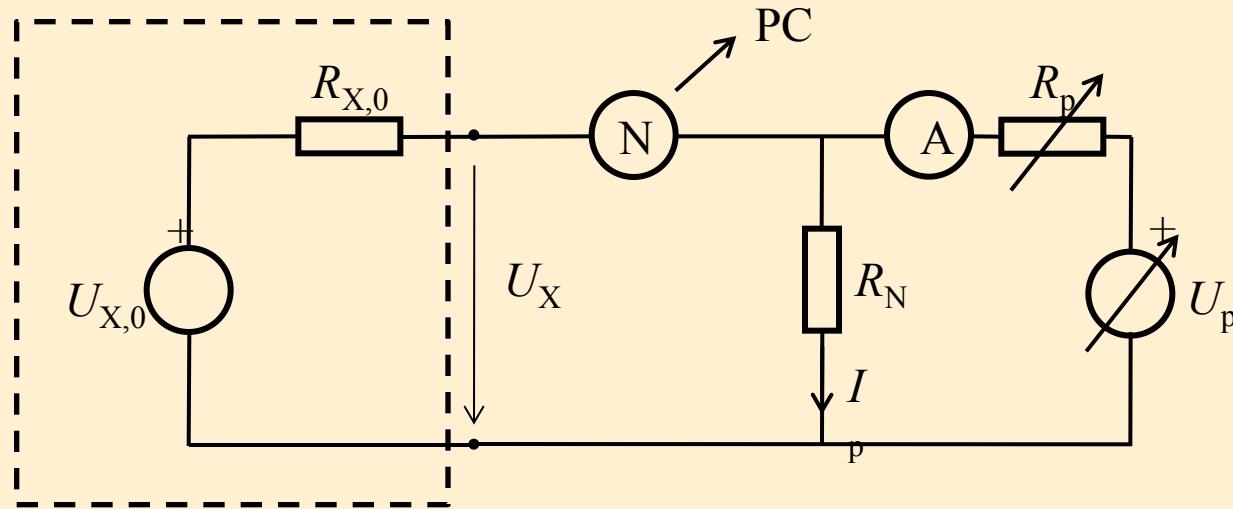


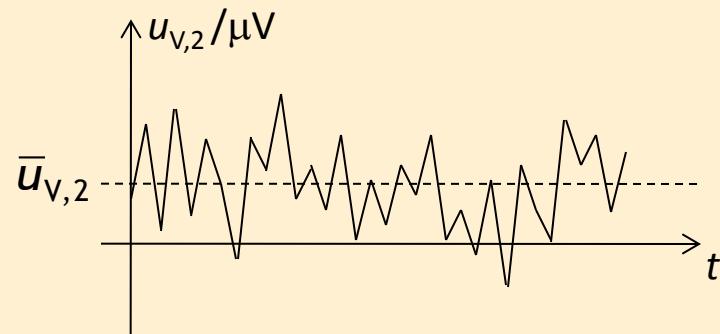Odčitek voltmetra – stresanje nekoliko večje kot pri odklonskem principu:



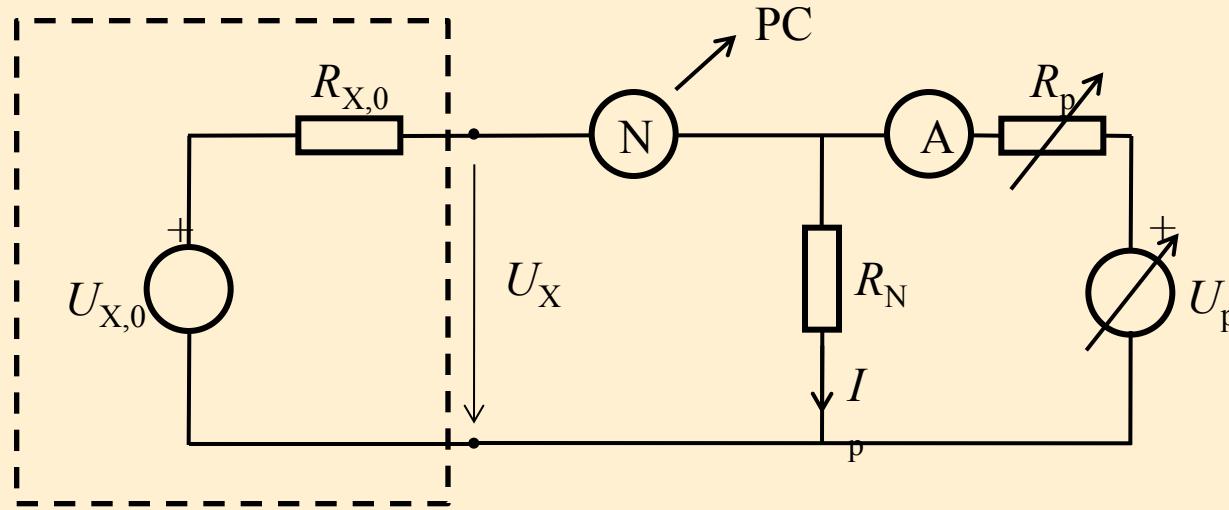

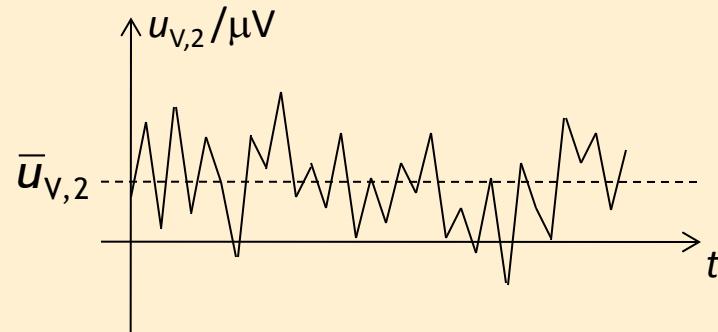
Odčitek voltmetra – stresanje nekoliko večje kot pri odklonskem principu:



npr. :

1,037 5XX X V



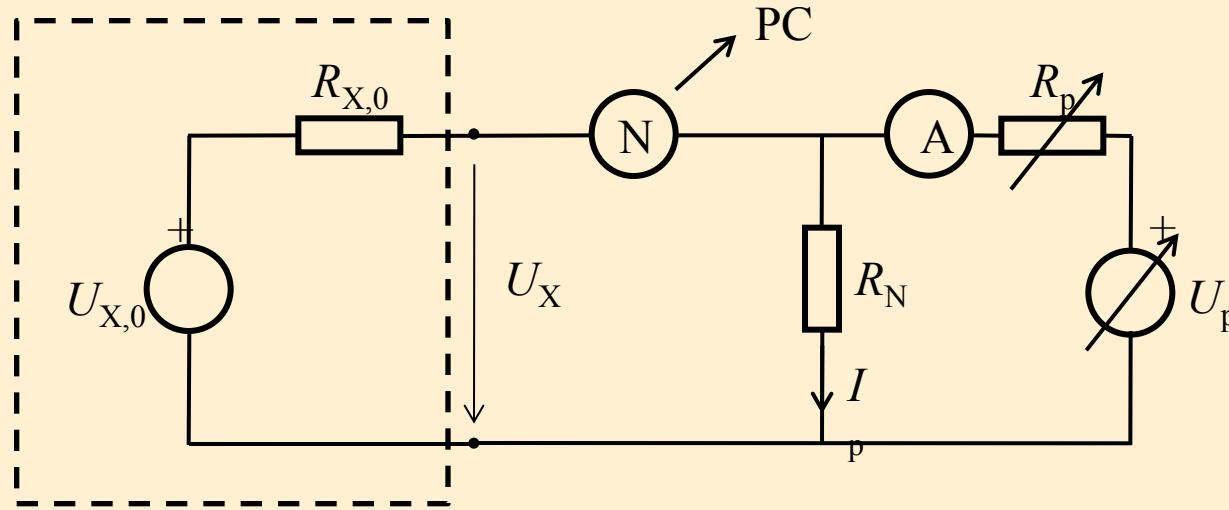

Odčitek voltmetra – stresanje nekoliko večje kot pri odklonskem principu:

$$R = \frac{U_D}{s(U_{V,2})}$$

npr. :

1,037 5XX X V

$$ENOD = \log_{10} R$$




VAJA 5




Besedilo naloge

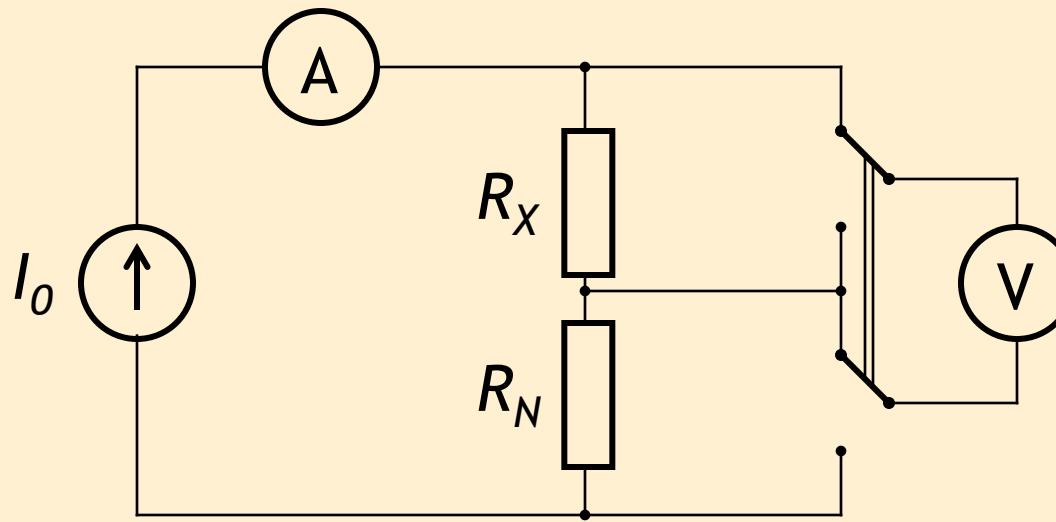Izmerite ohmsko upornost po UI in napetostni primerjalni metodi.


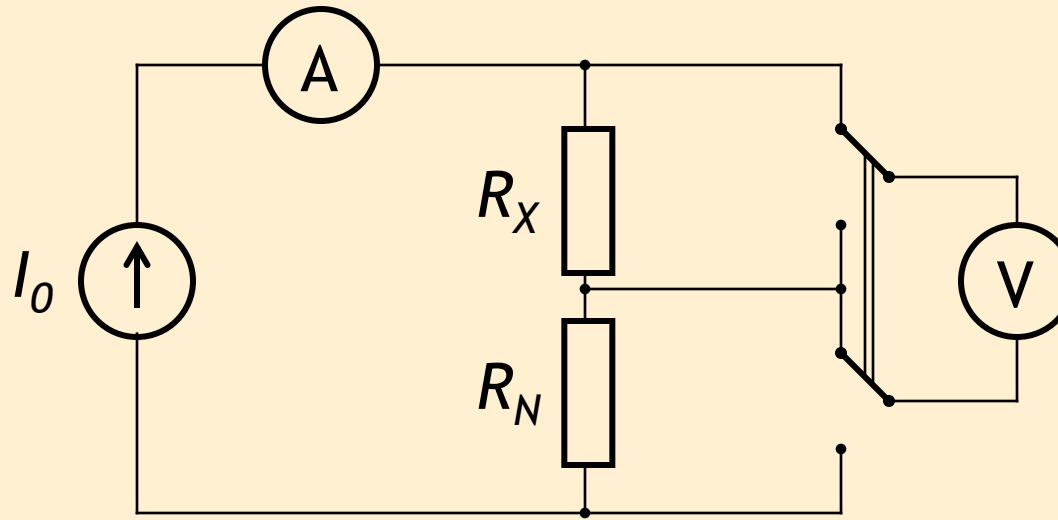
$$I_A = I + I_V = \frac{U_V}{R_x} + \frac{U_V}{R_V} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_A}{U_V} = \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}$$



$$I_A = I + I_V = \frac{U_V}{R_x} + \frac{U_V}{R_V} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_A}{U_V} = \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}$$

$$R_x = \frac{U_V}{I_A} \frac{1}{1 - \frac{U_V}{R_V I_A}}$$

Sistematični pogrešek

$$e = \frac{\frac{U_V}{I_A} - \frac{U_V}{I_A} \frac{1}{1 - U_V / (R_V I_A)}}{\frac{U_V}{I_A} \frac{1}{1 - U_V / (R_V I_A)}} = \frac{\frac{R_x R_V}{R_x + R_V} - R_x}{R_x} = -\frac{R_x}{R_x + R_V}$$



Merilna negotovost

$$R_x = \frac{U_v}{I_A} \quad \Rightarrow \quad \frac{u_c(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(U_v)}{U_v}\right)^2 + \left(\frac{u(I_A)}{I_A}\right)^2}$$

R_x

$$e < \frac{1}{10} \frac{u_c(R_x)}{R_x} \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{U_v}{I_A}$$


Merilna negotovost

$$R_x = \frac{U_v}{I_A} \quad \Rightarrow \quad \frac{u_c(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(U_v)}{U_v}\right)^2 + \left(\frac{u(I_A)}{I_A}\right)^2}$$


R_x

$$e \geq \frac{1}{10} \frac{u_c(R_x)}{R_x} \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{U_v}{I_A} \frac{1}{1 - \frac{U_v}{R_v I_A}}$$


$$U_x = I_0 \frac{R_x R_v}{R_x + R_v}$$

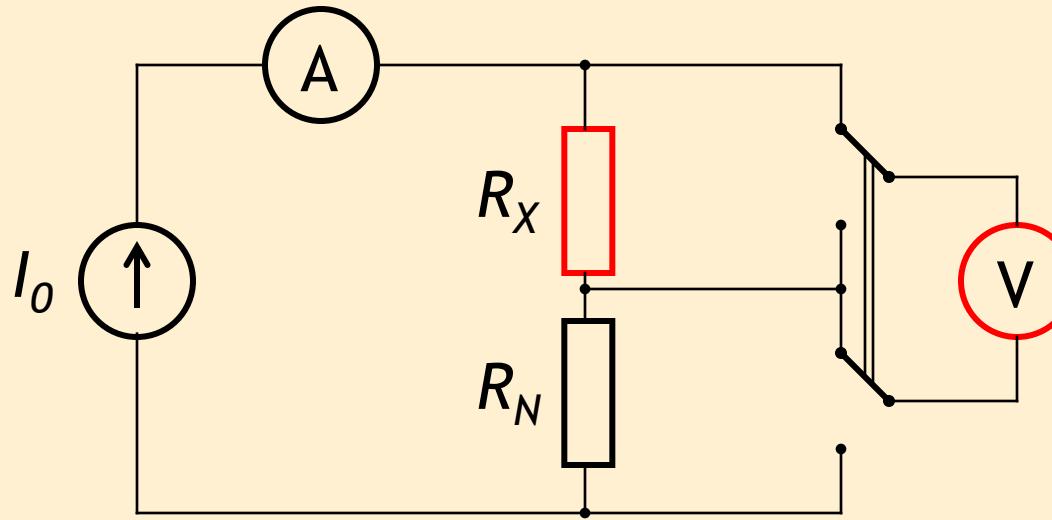

$$U_N = I_0 \frac{R_N R_V}{R_N + R_V}$$

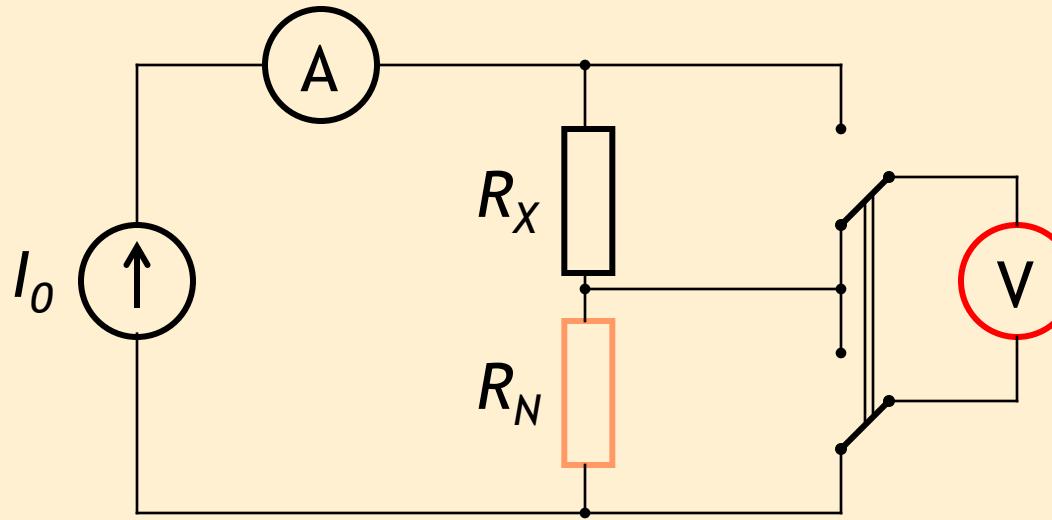
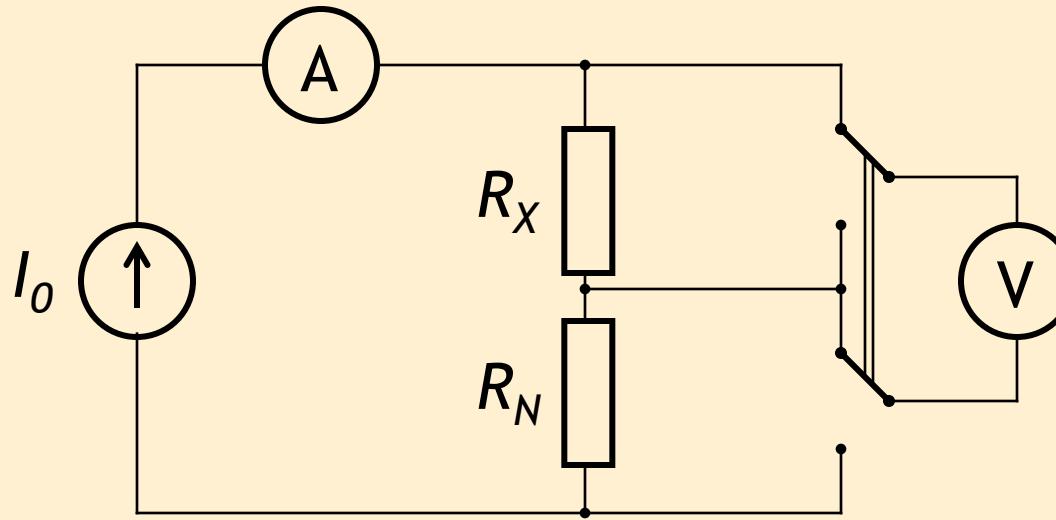
$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} \cdot \frac{R_x + R_v}{R_N + R_v}$$



Sistematični pogrešek

$$e = \frac{R_N \frac{U_x}{U_N} - R_N \frac{U_x}{U_N} \frac{R_x + R_v}{R_N + R_v}}{R_N \frac{U_x}{U_N} \frac{R_x + R_v}{R_N + R_v}} - \frac{R_N + R_v}{R_x + R_v} - 1 = \frac{R_N - R_x}{R_x + R_v}$$

Napetostno primerjalna metoda

Merilna negotovost

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$$

$$\Rightarrow \frac{u_c(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(R_N)}{R_N}\right)^2 + \left(\frac{u(U_x)}{U_x}\right)^2 + \left(\frac{u(U_N)}{U_N}\right)^2}$$



$$R_x \approx R_N$$



Merilna negotovost

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$$

$$\frac{u_c(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(R_N)}{R_N} \right)^2 + ?}$$



$$R_x \approx R_N$$

Merilna negotovost

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$$

$$\frac{u_c(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(R_N)}{R_N}\right)^2 + 2\left(\frac{u(U_x)_q}{U_x}\right)^2}$$



$$R_x \approx R_N$$



- 2 merilna rezultata za obe metodi

$R_x = \underline{\hspace{2cm}}$, $u(R_x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = \underline{\hspace{2cm}}$

- primerjava

